

Previ DGD practica 3

Daniel Vilardell

Igor Yuziv

1.- Proposeu una descripció VHDL d'un comptador BCD de dues xifres, amb entrada síncrona d'habilitació de compte i reset asíncron.