

Memoria practica 1 DGD

Daniel Vilardell

Igor Yuziv

17-10-2020


Aquesta primera practica es divideix en dos parts, la part a i la part b. La primera part es basa en aprendre com funciona el programa Quartus II a partir de fer un multiplexor 2:1 per a bussos de 4 bits i verificar el seu funcionament sobre la placa DE2. En la segona part, aplicant el coneixement adquirit en la primera, construim una calculadora que permet multiplicar dos nombres de 4 bits en CA2.

En aquesta memoria explicarem detalladament la construccio de cada component i com s'usa per a assolir els objectius proposats.


1 Primera part



Multiplexor 2:1

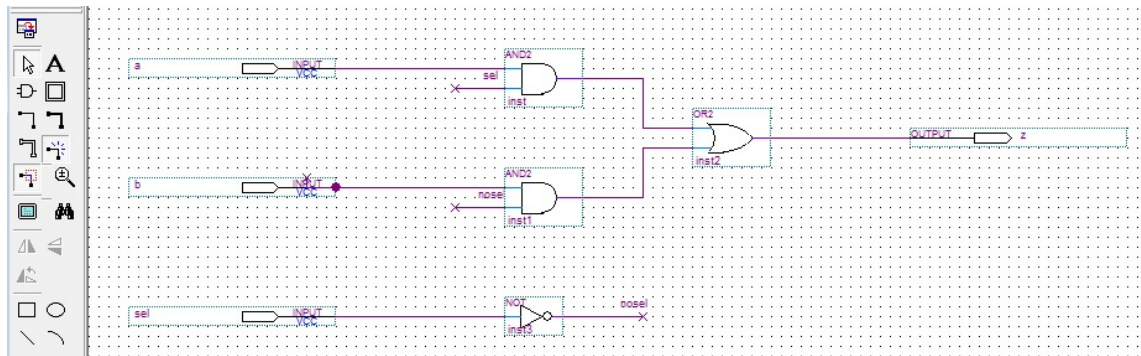Crearem un multiplexor 2:1 amb el diagrama de blocs:



 
Una vegada descrit el circuit anirem a sintetitzar-lo de forma que pugui ser simulat, validat i gravat en la FPGA. Primer hem de seleccionar la nostra descripció com a entitat de nivell més alt, seguidament fer servir el Compilador.



 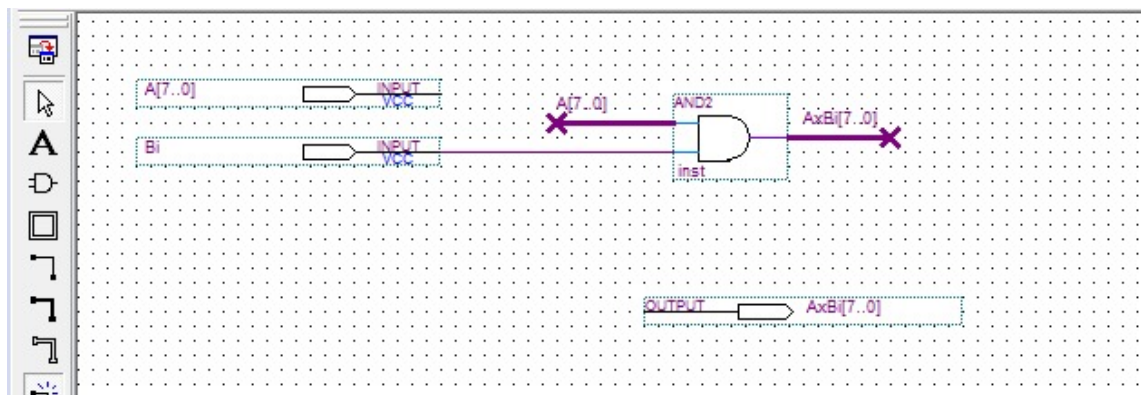



Multiplicador i sumador

Aquest component te la funcio de multiplicar un nombre de 8 bits per un de 1 usant el component mencionat anteriorment per després sumar el resultat amb un altre nombre de 8 bits que ve a l'entrada. Això es fara servir per a fer la multiplicacio classica que es basa en multiplicar un per un els bits del nombre de baix i sumar amb els anteriors sempre treient el bit de menys pes. Es per això que les sortides del component son per una banda el bit de menys pes que s'usara per a posar al resultat, i per altra els 7 bits de mes pes resultants de la suma.

 



Multiplicador binari de 8 bits

Aquest component multiplica dos nombres de 8 bits a partir de posar en serie els multiplicadors i sumadors comentats abans. La entrada son dos nombres de 8 bits, i a cada entrada dels 8 components en serie s'hi posarà el nombre de dalt, es a dir $A[7..0]$, el bit que toqui del nombre de baix, $B[i]$ i finalment se li entrarà la suma de les anteriors multiplicacions extreient el bit de menys pes. Aquest bit de menys pes anirà al nombre de 16 bits que hi ha a la sortida. Finalment quan s'arriba al últim component s'introdueix tota la sortida (la suma i el bit de menys pes) a la sortida general del component.

  


Multiplicador CA2 de 4 bits

 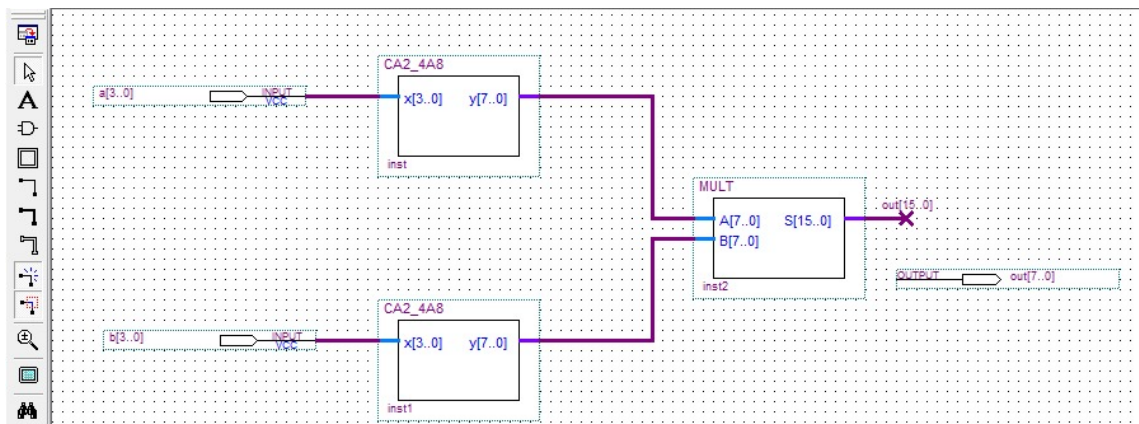Aquest component multiplica dos nombres en CA2 de 4 bits. Per a fer això primer els transforma a CA2 de 8 bits amb el primer component mencionat, per a despres introduir-lo al multiplicador binari de 8 bits. Tot i que la sortida es de 16 bits, nomes ens interessen els 8 bits de menys pes ja que al multiplicar dos nombres de 4 bits, el resultat maxím tindrà 8 bits.



Adaptador de signe

 Aquest component té la finalitat de veure si el valor és negatiu o positiu i en el cas de que sigui negatiu, encen el segment de la placa corresponent per a que pugui ser visualitzat.



Convertidor CA2 de 4 bits al seu modul

Aquest component és el que ens permetrà extreure el modul de un nombre en CA2 de 4 bits per tal de representarlo a la placa.


```

1  -- Exercici 9 practica 1B
2
3  LIBRARY ieee;
4  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
5  ENTITY MOD_CA2_4B IS PORT (
6      CA2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0 );
7      Modulo : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8  END MOD_CA2_4B;
9  ARCHITECTURE truth_table OF MOD_CA2_4B IS
10 BEGIN -- enter des de -8 fins a 7
11     with CA2 SELECT Modulo <=
12         "1000" WHEN "1000",
13         "0111" WHEN "1001",
14         "0110" WHEN "1010",
15         "0101" WHEN "1011",
16         "0100" WHEN "1100",
17         "0011" WHEN "1101",
18         "0010" WHEN "1110",
19         "0001" WHEN "1111",
20         "0000" WHEN "0000",
21         "0001" WHEN "0001",
22         "0010" WHEN "0010",
23         "0011" WHEN "0011",
24         "0100" WHEN "0100",
25         "0101" WHEN "0101",
26         "0110" WHEN "0110",
27         "0111" WHEN "0111";
28 END truth_table;

```

Multiplicador final per a visualització

Aquesta multiplicació final té tres branques, una per a la visualització del primer nombre entrat, una per a la visualització del segon i finalment una per a visualitzar el resultat. La entrada serà de dos nombres de 4 bits als que assignarem pins de la placa.

La primera branca i la segona funcionen igual així que només explicarem una d'elles.


1. Quan s'entra un nombre en CA2 de quatre bits, primer determinem el signe amb el adaptador de signe. Aquesta sortida ja va directe a la

placa i mostra el signe.

2. Després de determinar el signe es converteix el nombre en CA2 al seu modul.
3. Quan ja tenim el modul l'introduim a un component facilitat per la assignatura que converteix nombres binaris de 4 bits a BCD de 7 segments. Aquesta sortida també va directe a la placa i mostra el nombre.

La tercera i ultima branca funciona de la següent manera:

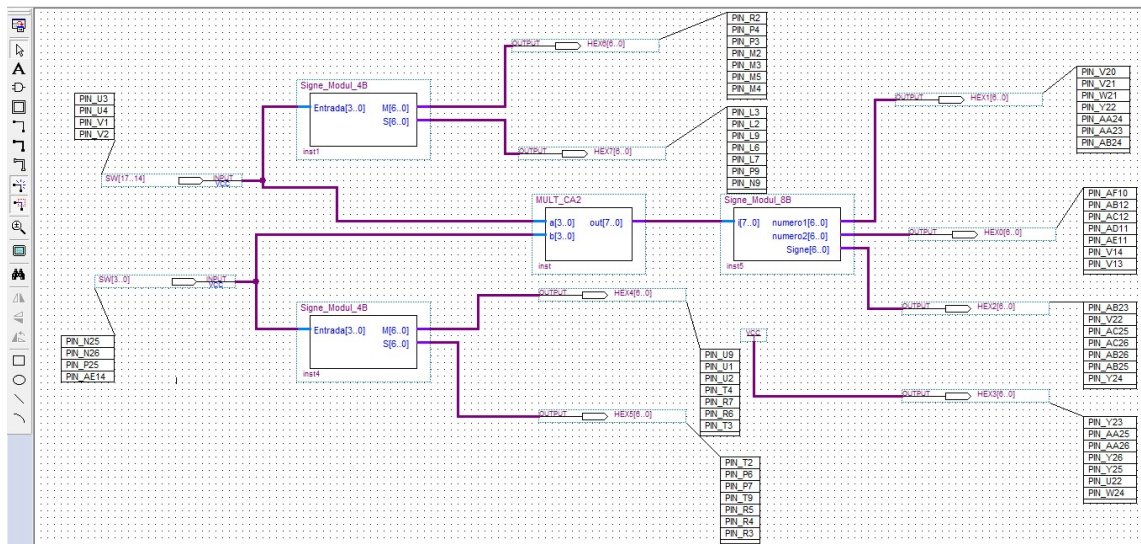1. Primer s'introdueixen els dos nombres al multiplicador CA2 de 4 bits, el qual dona el seu producte en CA2.
2. S'extreu el signe a partir del bit de mes pes i es mostra a la placa usant el adaptador de signe.
3. La sortida del producte s'introdueix dins del component facilitat també per la assignatura que et dona el BCD de un nombre de 8 bits.
4. Els primers 4 bits seran el primer nombre de la sortida, així doncs aquest nombre es passa a BCD de 7 segments i es mostra a la placa.
5. Finalment es fa el mateix pels 4 ultims bits, els de menys pes, i es mostra a la placa.



3 Tercera part(extra)

Un cop implementada la calculadora que permet fer el producte de dos nombres en CA2, ara sens proposa que montem un component que a partir de tres entrades, A B i selop tregui la sortida següent:

- $A \cdot B$ si selop = 00
- A^2 si selop = 01
- B^2 si selop = 10
- $2^A \cdot 2^B$ si selop = 11

Cal tenir en compte en primer lloc que la sortida es de 8 bits, i per tant la sortida $2^A \cdot 2^B$ no podra mostrar totes les sortides possibles. Tenint en compte que com la sortida es en CA2, només disposem de 7 bits i per tant només podrem representar totes aquelles sortides tals que $A + B \leq 7$.